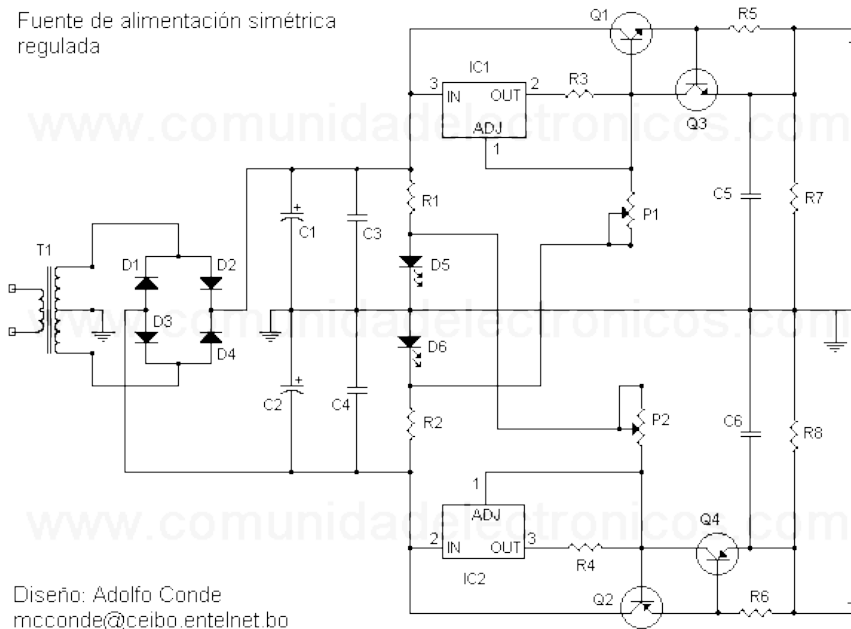


CE I LABORATORIO : IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE FUENTE CC SIMÉTRICA REGULADA

ESQUEMA y componentes



Listado de Componentes:

- T1 - Transformador 220 / (15 + 15) V para 2 A. **
- IC1 - Circuito Integrado LM317 (ECG956)
- IC2 - Circuito Integrado LM337T (ECG957)
- Q1 - Transistor TIP3055 ó 2N3055
- Q2 - Transistor TIP2955 ó 2N2955
- Q3 - Transistor BC548 o similar (2N3904)
- Q4 - Transistor BC558 o similar (2N3906)
- D1 al D4 - Diodos 1N5804 o similares. **
- D5 y D6 – LEDs color verde 3mm
- C1 y C2 - Condensadores electrolíticos 4700uF - 35 V (ó mayor tensión de trabajo según transformador) **
- C3 al C6 - Condensadores de 0.1uF (100nF) - 50 V (ó mayor tensión de trabajo según transformador)
- R1 y R2 - Resistencias de 1 k Ω - 1/2W
- R3 y R4 - Resistencias de 220 Ω - 1/2W
- R5 y R6 - Resistencias de 0.5 Ω (0.47 Ω normalizada) - 5W **
- R7 y R8 - Resistencias de 470 k Ω - 1/2W
- P1 y P2 - Potenciómetros de 5 k Ω

** Modificaciones para opción de 5 A:

- T1 - Transformador 220 / (15+15) V para 5 A.
- D1 al D4 - Diodos 1N5809 o similares.
- C1 y C2 - Condensadores electrolíticos 10000uF - 35 V (ó mayor tensión de trabajo según transformador)
- R5 y R6 - Resistencias de 0.22 Ω - 10 W